

Tugas Praktikum Modul 7 - Contoh Penyelesaian

1. Fungsi POS (3 masukan)

Fungsi dipilih:

$$F = (A + B + C)(A + B + C')(A' + B' + C)(A' + B' + C')$$

2. Penyederhanaan dengan K-Map

Dengan pengelompokan nol pada K-Map diperoleh:

$$F = (A + B)(A' + B')$$


K-Map 3 variabel:

K-Map 3-variable (A rows, BC columns). Cells show 'minterm\nvalue' (0 or 1).

	BC=00	BC=01	BC=11	BC=10
A=1	0 0	1 0	3 1	2 1
A=0	4 0	5 1	7 1	6 0

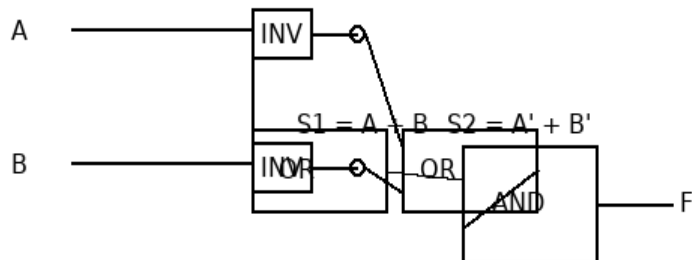3. Rangkaian Dua-Level OR-AND

Berdasarkan hasil penyederhanaan, rangkaian logika dua-level OR-AND digambarkan sebagai berikut:



Keterangan:

OR1 = $(A + B)$

OR2 = $(A' + B')$

Output F = OR1 AND OR2