

Laboratorium Sistem Tertanam dan Robotika
Departemen Teknik Komputer Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro

Gedung Kuliah Bersama D202 Teknik Komputer UNDIP
Site: embedded.undip.ac.id Email: embedded.system.siskom@gmail.com

TUGAS PENDAHULUAN
PRAKTIKUM SISTEM DIGITAL
MODUL 8
RANGKAIAN 2 LEVEL NOR-NOR

Nama : Ahmad Putra Cahyo

NIM : 21120124140143

Kelompok : 7

Jawaban

1. Tabel Kebenaran NOR gate 2-input

$\text{NOR} = \text{NOT}(A \text{ OR } B)$. Dua input (A, B) → output Y

0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0


2. K-Map 3 variabel (x1 di baris, x2x3 di kolom dengan urutan Gray 00,01,11,10)

00	01	11	10
1	0	0	1
0	1	1	0



Laboratorium Sistem Tertanam dan Robotika Departemen Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

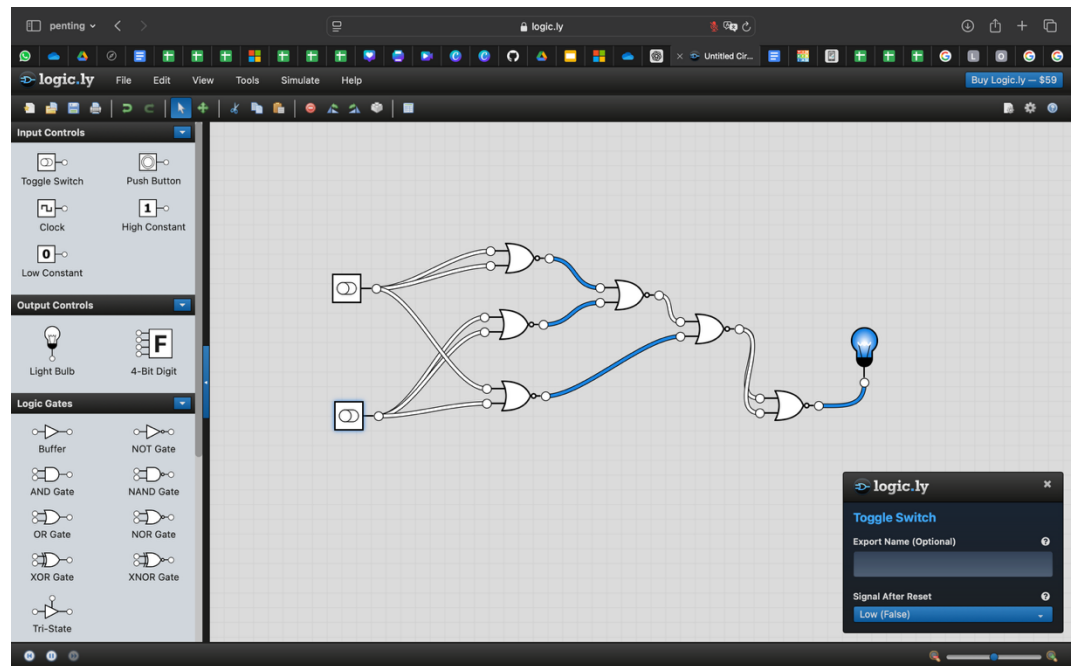Gedung Kuliah Bersama D202 Teknik Komputer UNDIP
Site: embedded.undip.ac.id Email: embedded.system.siskom@gmail.com



3.

4. Aku ingin ultimate valentina di hero mlbb agar bisa mencopy semua skill ultimate orang lain.

Praktikan

Ahmad Putra Cahyo
21120124140143